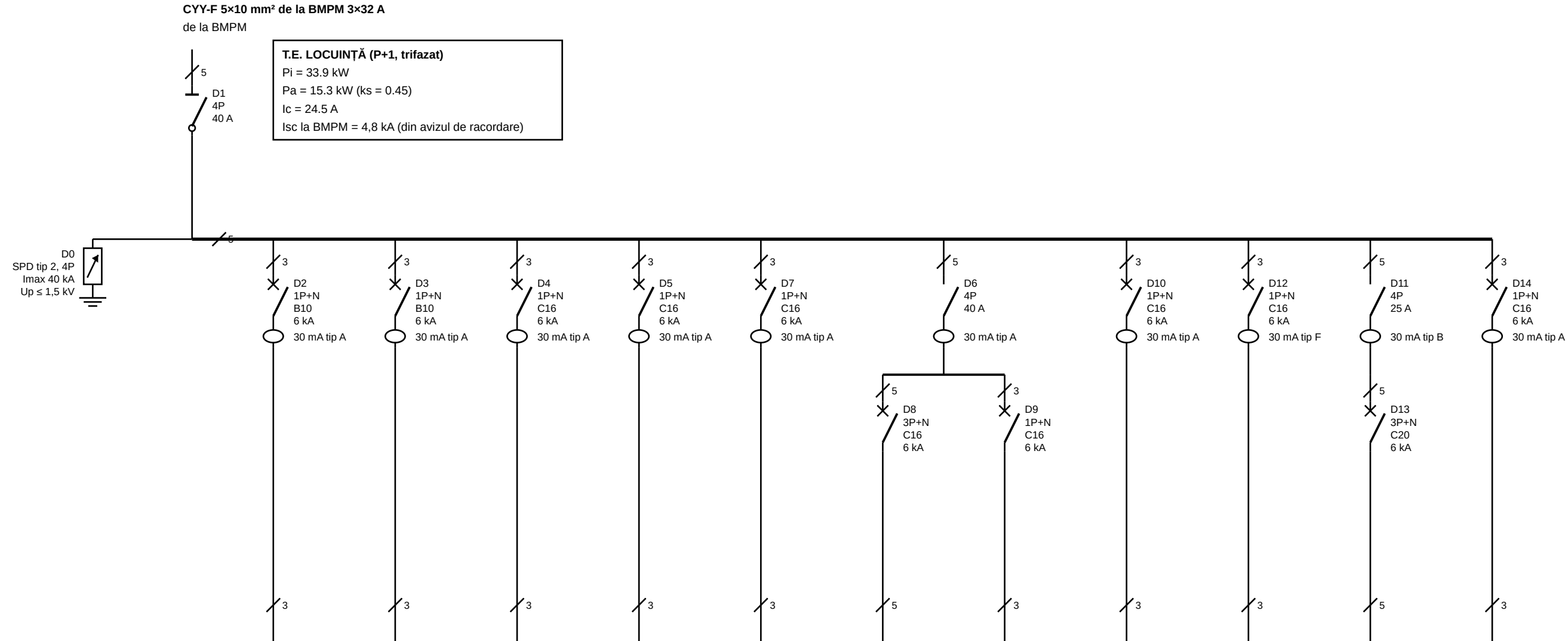




Circuit	CL1	CL2	CP1	CP2	CP3	CF1	CF2	CF3	CF4	CF5	R
Pi [kW]	0.8	0.6	2	2	2.5	7	3.5	2	2.5	11	2
cos φ	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1	1	1	0.85	1	0.8
Ic [A]	3.9	2.9	10.9	10.9	13.6	10.1	15.2	8.7	12.8	15.9	10.9
Cablu [mm²]	CYY-F 3×1,5	CYY-F 3×1,5	CYY-F 3×2,5	CYY-F 3×2,5	CYY-F 3×2,5	CYY-F 5×2,5	CYY-F 3×2,5	CYY-F 3×2,5	CYY-F 3×2,5	CYY-F 5×4	—
Protecție	1P+N B10/30mA	1P+N B10/30mA	1P+N C16/30mA	1P+N C16/30mA	1P+N C16/30mA	3P+N C16 (sub D6)	1P+N C16 (sub D6)	1P+N C16/30mA	1P+N C16/30mA	3P+N C20 (sub D11)	1P+N C16/30mA
Faza	L1	L2	L3	L1	L2	L1,L2,L3	L3	L3	L1	L1,L2,L3	L2
Destinație	Iluminat parter	Iluminat etaj	Prize parter	Prize etaj	Prize bucătărie	Plită electrică	Cuptor electric	Boiler electric	Aer condiționat (inverter)	Stație încărcare auto 11 kW	Rezervă

LEGENDĂ SIMBOLURI

separator de sarcină
(întreruptor-separator)

întreruptor automat (MCB)
× = declanșator la supracurent

întreruptor automat diferențial (RCBO)
ovalul = torul diferențial (Δn, tip)

întreruptor diferențial (RCCB)
fără × — nu are declanșator la supracurent

3
număr de conductoare (3 = L+N+PE, 5 = 3L+2N+PE)

descărcător de supratensiuni (SPD)

Simboluri conform SR EN 60617 (simplificate, ca în planșele de proiect uzuale)

Notă: numerele de pe marcajele oblice = numărul de conductoare (3 = L+N+PE, 5 = L1+L2+L3+N+PE). Toate aparatele modulare: SR EN 60898-1 / 61008-1 / 61009-1, 230/400 V, 50 Hz.

Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău · Școala de măști electricieni	Planșa 1 / format A3
TEMĂ DE PROIECT — Echiparea tabloului electric T.E. LOCUINȚĂ	Elev: _____
Schema monofilară (schema electrică de distribuție)	Prof. Sergiu Podoreanu · 2026